

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



计算机系统结构实验报告

实验名称: 简单的类 MIPS 单周期处理器部件实现-寄存器与存储器

姓 名: 洪瑄锐

学 号: 517030910227

班 级: F1703302

手 机: 15248246044

邮 箱: 1204378645@qq.com

目录

1. 实验目的	3
2. 实验原理与代码实现	3
2.1 寄存器 Register 的实现	3
2.1.1 主要思想	3
2.1.2 Register 模块代码	4
2.1.3 仿真测试	4
2.2 内存单元模块 Memory 的实现	6
2.2.1 主要思想	6
2.2.2 Memory 模块代码	7
2.2.3 仿真测试	7
2.3 带符号扩展的实现	9
2.3.1 主要思想	9
2.3.2 带符号扩展模块代码	9
2.3.3 仿真测试	9
3. 感想	10
4. 参考文献	10

1. 实验目的

- 1) 理解 CPU 寄存器与存储器；
- 2) register 的实现；
- 3) Data Memory 的实现；
- 4) 有符号扩展的实现；
- 5) 使用行为仿真。

2. 实验原理与代码实现

2.1 寄存器 Register 的实现

2.1.1 主要思想

MIPS 中一共有 32 个 32 位的寄存器,因此需要设置 `reg [31:0]` `regSets [31:0]`, 类似二维数组。

该模块共有 7 个输入,分别为 `readReg1` (所读寄存器 1 编号), `readReg2` (所读寄存器 2 编号), `writeReg` (所写寄存器编号), `writeData` (将要向寄存器内写入的数值), `regWrite` (是否要向寄存器中写入)。

共有 2 个输出, `readData1` (读寄存器 1 的数值), `readData2` (读寄存器 2 的数值)。

读寄存器时只要给出 `readReg1` 和 `readReg2` 即可, 写寄存器时需要 `clk` 下跳沿、允许写入信号 `regWrite`, 所写寄存器编号 `writeReg`, 所写值 `writeData` 同时存在。

2.1.2 Register 模块代码

```
module Registers(  
    input clk,  
    input [25:21] readReg1,  
    input [20:16] readReg2,  
    input [4:0] writeReg,  
    input [31:0] writeData,  
    input regWrite,  
    output reg [31:0] readData1,  
    output reg [31:0] readData2  
);  
  
    reg [31:0] regSets[31:0];  
  
    always @ (readReg1 or readReg2 or writeReg)  
    begin  
        readData1 = regSets[readReg1];  
        readData2 = regSets[readReg2];  
    end  
  
    always @ (negedge clk)  
    begin  
        if(regWrite==1)  
            regSets[writeReg] = writeData;  
        end  
    end  
endmodule
```

2.1.3 仿真测试

通过给 regWrite、WriteData、WriteReg、readReg1、readReg2 赋值观察 readData1 和 readData2 是否符合正确输出。

部分仿真代码如下所示：

```

initial begin
    Clk = 1'b0;
    ReadReg1 = 0;
    ReadReg2 = 0;
    WriteReg = 0;
    WriteData = 32'b00000000000000000000000000000000;
    RegWrite = 1'b0;

    #200;
    RegWrite = 1'b1;
    WriteReg = 5'b00001;
    WriteData = 32'b11111111111111110000000000000000;

    #200;
    RegWrite = 1'b0;
    WriteReg = 5'b00010;
    WriteData = 32'b00000000000000001111111111111111;


    #200
    ReadReg1 = 5'b00010;
    ReadReg2 = 5'b00001;

    #200;
    RegWrite = 1'b1;
    WriteReg = 5'b00000;
    WriteData = 32'b11111111111111111111111111111111;

    #200;
    ReadReg1 = 5'b00001;
    ReadReg2 = 5'b00000;
end
endmodule

```

仿真结果:

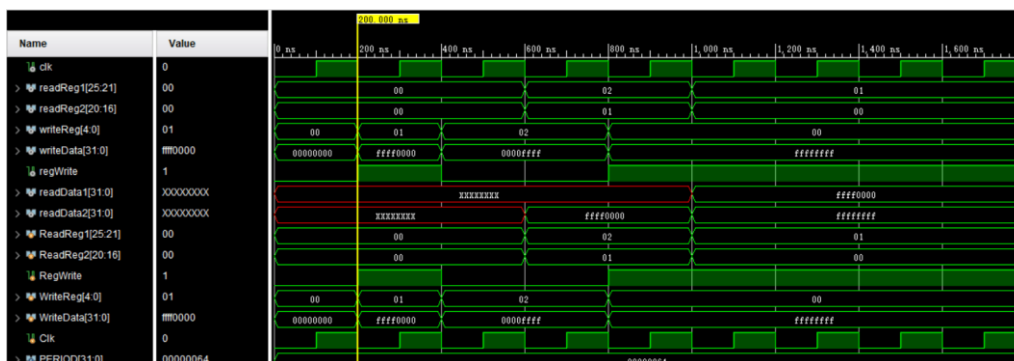

向 0 号寄存器写入，但 regWrite 为 0 即不允许写入，向 1 号寄存器写入，并且 regWrite 为 1 即允许写入，readData1 读入 0 号寄存器，readData2 读入 1 号寄存器，可以看出上图 readData1 仍为未知数 x，readData1 读入 ffff0000。再向 0 号寄存器写入 ffffffff 且 writeReg 为 1，使 readData1 读入 1 号寄存器，readData2 读入 0 号寄存器，则如上图所示 readData1 为 ffff0000，readData2 为 ffffffff。仿真结果正确。

2.2 内存单元模块 Memory 的实现

2.2.1 主要思想

内存单元模块与 register 类似，由于写数据也要考虑信号同步，因此也需要时钟。

共 4 个输入，address（写入或读出的内存地址），writeData（将要写入内存的数据），

memWrite（是否允许写数据信号），memRead（是否允许读数据信号）。

共 1 个输出，readData（所读数据）。

2.2.2 Memory 模块代码

```
module dataMemory(  
    input clk,  
    input [31:0] address,  
    input [31:0] writeData,  
    input memWrite,  
    input memRead,  
    output reg [31:0] readData  
);  
  
    reg [31:0] memSets[63:0];  
  
    always @(address or memRead or clk)  
    begin  
        if(memRead)  
            readData = memSets[address];  
        end  
  
    always @(negedge clk)  
    begin  
        if(memWrite)  
            memSets[address] = writeData;  
        end  
    endmodule
```

2.2.3 仿真测试

通过给 memread, memwrite, address, writeData 赋值检查 readData。本次仿真采用先写再读的方式。

部分代码：

```

initial begin
    Clk = 1'b0;
    Address = 32'b00000000000000000000000000000000;
    WriteData = 32'b00000000000000000000000000000000;
    MemWrite = 1'b1;
    MemRead = 1'b0;

    #100
    MemWrite = 0;//读，不写
    MemRead = 1'b1;

    #100;
    MemWrite = 1'b1;//写，不读
    MemRead = 1'b0;
    Address = 32'b00000000000000000000000000000011;
    WriteData = 32'b00000000000000000000000000000011;

    #100
    MemWrite = 0;//读，不写
    MemRead = 1'b1;

    #100
    MemWrite = 1'b1;//写，不读
    MemRead = 1'b0;
    Address = 32'b00000000000000000000000000000010;
    WriteData = 32'b00000000000000000000000000000010;


    #100
    MemWrite = 0;//读，不写
    MemRead = 1'b1;

end
endmodule

```

仿真结果:

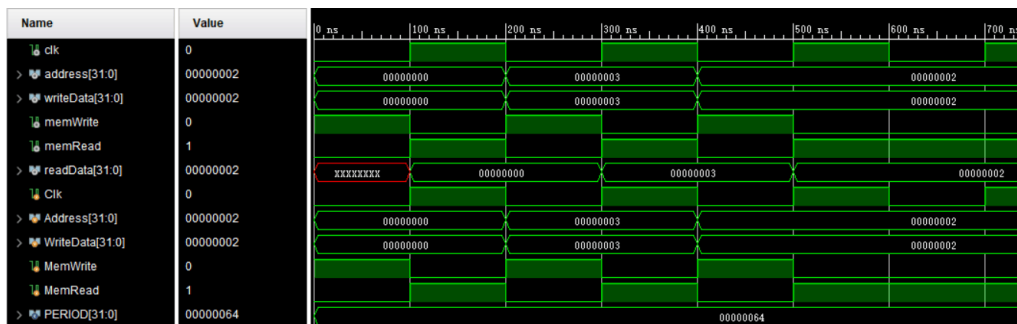第 100ns readData 开始读值，后每 200ns 变化一次。分析可知仿真结果正确。



2.3 带符号扩展的实现

2.3.1 主要思想

将 16 位有符号数扩展为 32 位有符号数，采用 ifelse 语句，如果 16 位有符号数最高位为 0，则在其前补 16 个 0，否则补 16 个 1。

2.3.2 带符号扩展模块代码

```

module signext(
    input [15:0] init,
    output reg [31:0] data
);

always @(init)
begin
    if(init[15] == 1'b0)
    begin
        data = 32'b00000000000000000000000000000000;
        data [15:0] = init;
    end
    else
    begin
        data = 32'b11111111111111111111111111111111;
        data [15:0] = init;
    end
end
end
endmodule

```

2.3.3 仿真测试

通过对 init 赋最高位不同的值得到正确的扩展数 data。

部分代码：

```

initial
begin
    Init = 0;

    #100 Init = 1;


    #100 Init = 2;

    #100 Init = 16'b1111111111111110;

    #100 Init = 16'b1111111111111111;
end
endmodule

```

仿真结果:

 

分析知仿真正确。

3. 感想

在本次实验中我实现了简单 cpu 中的寄存器模块，内存模块和带符号扩展，深入理解了寄存器和内存模块的相关信号是如何起作用，知道了其内部工作原理。另外本次实验使我对 verilog 的基础语法使用的更加熟练。

感谢老师和同学们在本次实验中对我的教导和帮助。

4. 参考文献

《cs145 实验指导书 lab04》